



Suunavad küsimused:

- Milleks RS triger ja clock
- Count on tehtud läbi AND-i – Miks?
- Clear all on tehtud koos OR-iga – Miks?
- Mida teeb Counter
- On kaks ROM-i (erinevate sisudega) – miks on nii tehtud?
- Mis on „HEX - hexadecimal“ – kuueteistkümnendsüsteem?
- On kaks „displeid“ (hex/7-segment) – milleks neid kasutatakse, miks ühendused on erinevad (1 vs 8)
- „7 segment display“ juhtimiseks kasutatakse eraldi kivi (decoder) – Milleks?
- All skeemil on kivi (shift register), kasutatakse ledide-ks – Milleks seda vaja?
- All on AND, millega „nullitakse“ shift register – milleks?